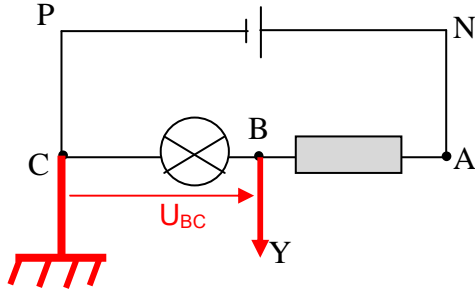


حل التمرين 13

1. التوتر المعاين على شاشة راسم التذبذب هو U_{BC} .



2. $U_{BC} = s \times d = 5 \times 2,4 = +12V$