

الجدع المشترك	التوتر الكهربائي	فيزياء حلول 09
---------------	------------------	----------------

## حل التمرين 04

الحالة 1 :  $u_3 = u_1 + u_2$

الحالة 2 :  $u_3 = u_1 - u_2$

الحالة 3 :  $u_3 = u_1 - u_2$

الحالة 4 :  $u_3 = -u_1 - u_2$

الحالة 5 :  $u_3 = u_1 + u_2$