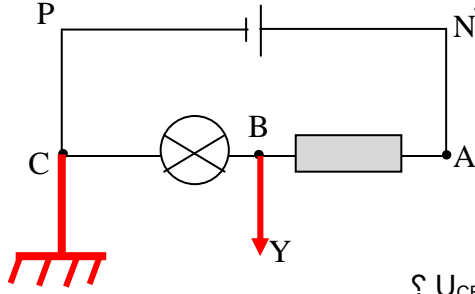


## التمرين 13

www.pc-lycee.com

نعتبر الدارة الكهربائية التالية :



1. أي التوترين يعاين على شاشة راسم التذبذب :  $U_{BC}$  أم  $U_{CB}$  ؟
2. نلاحظ على شاشة راسم التذبذب وضع الخط الضوئي الذي ينتقل ب  $2,4\text{cm}$  عن مركز الشاشة نحو الأعلى .  
أحسب قيمة التوتر المقاس علما أن الحساسية الرأسية هي  $5\text{V/div}$  .