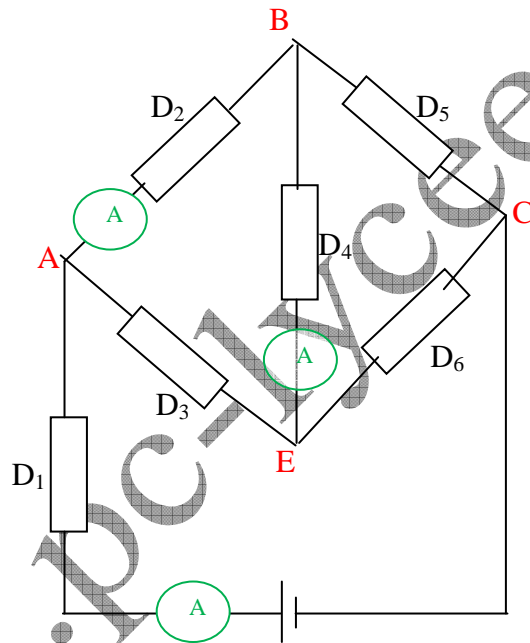


www.pc-lycee.com

التمرين 15

$$I_2=300A \quad \text{و} \quad I_4=100mA \quad I=500mA$$

أوجد قيم التيارات في الموصلات D_3 ، D_5 و D_6 . ومثلها على الشكل .



Mohammed Sobhi