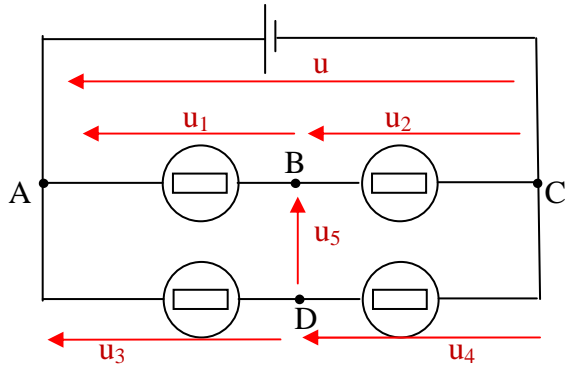


## التمرين 05

www.pc-lycee.com



نعتبر التركيب التالي :

$$u_4=2,4V \quad , \quad u_1=2V \quad , \quad u=12V$$

أعط تعبير كل من  $u_2$  ،  $u_3$  و  $u_5$  بدلالة  $u$  ،  $u_1$  و  $u_4$  .  
أحسب قيمها .

Mohammed Sobhi

www.pc-lycee.com