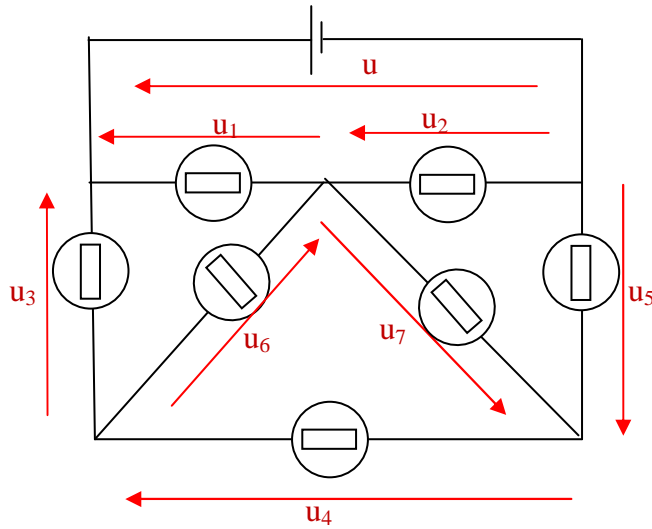


التمرين 07

www.pc-lycee.com



نعتبر التركيب التالي :

. $u_5=6V$ ، $u_3=2V$ ، $u_1=8V$ ، $u=12V$. أحسب قيم التوترات u_2 ، u_4 ، u_6 و u_7 .Mohammed Sobhi
www.pc-lycee.com