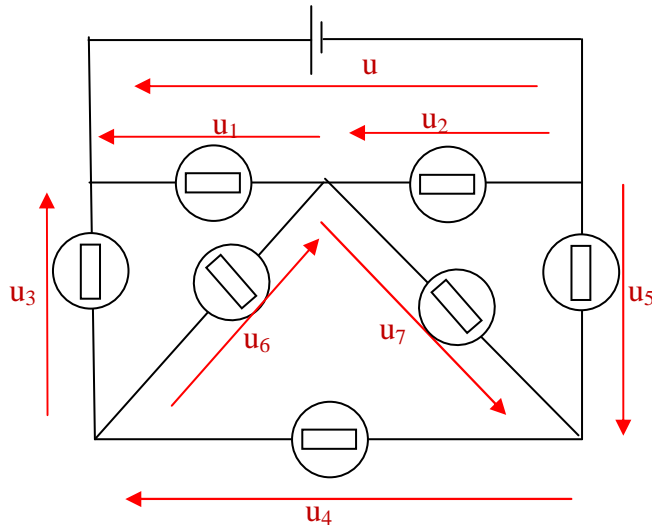


التمرين 07

www.pc-lycee.com



نعتبر التركيب التالي :

$$. u_5=6V , u_3=2V , u_1=8V , u=12V$$

أحسب قيم التوترات u_2 ، u_4 ، u_6 و u_7 .

Mohammed Sobhi
www.pc-lycee.com