

www.pc-lycee.com

التمرين 07

نعتبر الدارة التالية ، الأسهم تشير لمنحى التيارات الكهربائية. أكتب قانون العقد بالنقط A ، B ، C ، D و .
 نقيس $i_1 = 1A$ ، $i_4 = 0,5A$ ، أحسب i_2 ، i_3 و i_5 .
 ناقش منحى التيار في الفرع CD .

