

التمرين 08

نعتبر جزءا من دائرة مكون من ثلاثة فروع. الأسهم تشير إلى المنحى الاصطلاحي للتيار الكهربائي.

أحسب قيمة الشدة i_3 ، ما هو منحى التيار الموافق في الحالات التالية :

1. $i_2 = 0,25A$ ، $i_1 = 1A$.

2. $i_2 = 2A$ ، $i_1 = 1A$.

